

**Messung der elektrischen Stromstärke**

Das **Vielfachmessgerät** als **Amperemeter**

Um die Stärke des elektrischen Stroms in einer Leitung zu messen,

- muss der Zeiger des Drehschalters im Bereich ..... auf ..... stehen
- trennt man die Leitung auf und verbindet die beiden neuen Enden mit den Anschlüssen ..... und ..... des Messgeräts.

