

Messung der elektrischen Spannung



Das Vielfachmessgerät als Voltmeter

Um die elektrische Spannung zwischen zwei Punkten zu messen,

- muss der Zeiger des **Drehschalters** im Bereich auf stehen
- verbindet man die beiden Punkte durch je ein Kabel mit den **Anschlüssen** und des Messgeräts.

Hier siehst du einen Schaltplan zur Messung der Spannung zwischen Plus- und Minuskontakt einer Batterie.

